


Vorlesung 10

- Addierer
- Schieberegister
- Zähler
- Zusätzliche Folien
- Scrambler
- Pipelining


Addierer

Dezimalsystem: 5, -5

Binärsystem

 

 - Repräsentation von Zahlen - einfach
- Implementierung der arithmetischen Operationen - kompliziert




Dezi mal	b_3	b_2	b_1	b_0
7	0	1	1	1
6	0	1	1	0
5	0	1	0	1
4	0	1	0	0
3	0	0	1	1
2	0	0	1	0
1	0	0	0	1
0	0	0	0	0
0	1	0	0	0
-1	1	0	0	1
-2	1	0	1	0
-3	1	0	1	1
-4	1	1	0	0
-5	1	1	0	1
-6	1	1	1	0
-7	1	1	1	1

- Betrachten wir die Subtraktion $A - B$
- Sie kann als Addition von A und $-B$ verstanden werden.
- B ist positive Zahl. Absolutwert von B ist mit $n-1$ Bits binär kodiert, das n -te Bit ist 0.
- Wir weisen jeder negativen Zahl $-B$ ein Code B_{\sim} zu so dass die Operationen $A - B$ und $A + B_{\sim}$ die gleiche Ergebnisse liefern, wenn man Übertrag vernachlässigt und nur n -bits betrachtet
- Das gilt für wenn folgendes erfüllt ist:
- $A - B = A + B_{\sim} - 2^n$ (1)
- Subtraktion von 2^n ändert eine n -bit Zahl nicht.
- Aus (1) folgt
- $B_{\sim} = 2^n - B$
- B_{\sim} ist Zweierkomplement von B

- Wie kann man $\sim B$ berechnen?
- $B\sim = 2^n - 1 - B + 1$
- $2^n - 1 = 111\dots 1$
- $!B = 2^n - 1 - B$ bekommt man wenn man alle Bits von B negiert
- Deswegen gilt
- $B\sim = !B + 1$
- $-B \Leftrightarrow !B + 1$ (2)
- Wenn die negativen Zahlen als Zweierkomplement dargestellt werden, sieht die Tabelle der 4 bit Zahlen ($n=4$) wie links aus
- Die Formel (2) gilt auch für negative B
- Die Zahl im Dezimalsystem kann mit folgender Formel gerechnet werden:
- $N = -2^{n-1} b_{n-1} + 2^{n-2} b_{n-2} + b_0$

!B + 1

 


Dezi mal	b_3	b_2	b_1	b_0
7	0	1	1	1
6	0	1	1	0
5	0	1	0	1
4	0	1	0	0
3	0	0	1	1
2	0	0	1	0
1	0	0	0	1
0	0	0	0	0
-1	1	1	1	1
-2	1	1	1	0
-3	1	1	0	1
-4	1	1	0	0
-5	1	0	1	1
-6	1	0	1	0
-7	1	0	0	1
-8	1	0	0	0

Beachten wir, dass die Menge von negativen Zahlen um 1 größer ist


- Wenn wir $-B$ durch Zweierkomplement ersetzen können wir die Subtraktion $A - B$ als Addition $A + \sim B = A + !B + 1$ durchführen

Dezi mal	b_3	b_2	b_1	b_0
7	0	1	1	1
6	0	1	1	0
5	0	1	0	1
4	0	1	0	0
3	0	0	1	1
2	0	0	1	0
1	0	0	0	1
0	0	0	0	0
-1	1	1	1	1
-2	1	1	1	0
-3	1	1	0	1
-4	1	1	0	0
-5	1	0	1	1
-6	1	0	1	0
-7	1	0	0	1
-8	1	0	0	0


- Beachten wir dass das Ergebnis von Addition von zwei 4 bit Zahlen nicht immer mit vier Bits dargestellt werden kann. Z.b., im extremsten Fall, für Addition $-8 + -8 = -16$ brauchen wir 6 Bits.
 $16_{dec} = 110000$
- Wenn wir 4 bit Addieren verwenden, werden nur die Ergebnisse im Bereich -8 bis 7 richtig sein
- Um alle 4 Bit Zahlen mit Vorzeichen richtig zu addieren, brauchen wir 6 Bit Addierer und die Summanden müssen auf 6 Bits erweitert werden, man nennt es Vorzeichenerweiterung.
- Im Fall von positiven Zahlen werden die zu erweiternden Bits mit Nullen und in Fall von negativen Zahlen mit Einsen gefüllt.

 

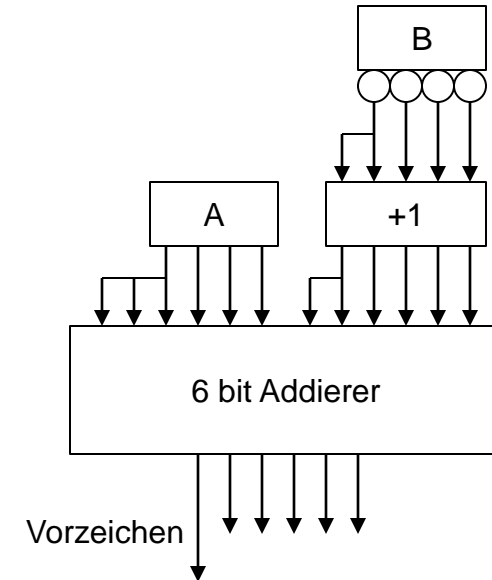- Auch einen Komparator ($>$, $=$, $<$) von Zahlen A und B kann man mit Addierer realisieren. Die Idee ist B von A abzuziehen und das Vorzeichen zu prüfen.
- Wenn Vorzeichen - ist, bzw. das hochwertigste Bit 1 ist, ist $B > A$. Ansonsten wenn Ergebnis 000000 ist, gilt $A = B$ ansonsten $A > B$.



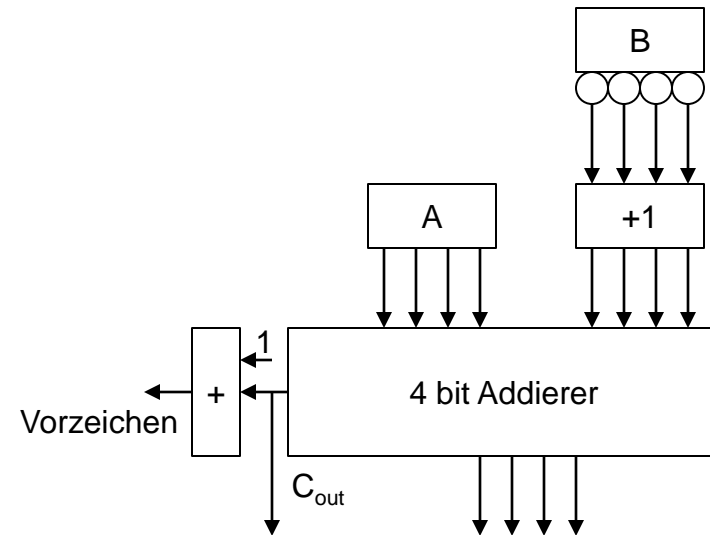- Wenn wir 4 Bit positive Zahlen vergleichen ist es ausreichend 4 Bit Addierer zu verwenden. In dem Fall fehlen die Hochwertigsten Bits
- Das Vorzeichen vom Ergebnis ist negativ wenn der Addierer keinen Übertrag C_{out} gibt



- Wir können die Addition, Subtraktion und Vergleich von positiven oder Zahlen mit Vorzeichen mit Addierer und mit EXOR realisieren können.
- Die Multiplikation und Division können als Wiederholung von Additionen oder Subtraktionen durchgeführt werden
- Die grundlegende analytische Funktionen wie Exp, Log, sin, cos können mit Multiplikationen, Divisionen, Additionen und Subtraktionen realisiert werden (z.B. Taylorreihe, CORDIC) und alle anderen Funktionen, mithilfe von diesen grundlegenden Funktionen.
- Ein Addierer ist ausreichend, um alle Berechnungen durchzuführen.
- Einige Links
- <https://www.allaboutcircuits.com/technical-articles/an-introduction-to-the-cordic-algorithm/>
- [Calculate exp\(\) and log\(\) Without Multiplications \(quinapalus.com\)](#)

- Die Addition erfolgt stellenweise wie bei Dezimalzahlen mit einem **Übertrag (carry)**:
- In jeder Stufe werden also aus den **3 Eingängen** a , b , c_{in} die **Ausgänge** sum und c_{out} erzeugt.
- Man nennt diesen Schaltungsblock den full adder (Volladdierer)

		3	9	
+	6	9		
1	1			← Übertrag
<hr/>				
1	0	8		


				1	0	0	1	1	1	
+	1	0	0	0	1	1	0	1		
	0	0	0	1	1	1	1		← Übertrag	
<hr/>										
	1	1	0	1	1	0	0			
	x64	x32		x8	x4					

Abbildungen aus den Vorlesungen VLSI Design, Peter Fischer, LS SuS

[SuS - Lehre \(uni-heidelberg.de\)](http://www.uni-heidelberg.de)

[Subtraktion – Wikipedia](#)

 
- Die Addition erfolgt stellenweise wie bei Dezimalzahlen mit einem **Übertrag (carry)**:
- In jeder Stufe werden also aus den **3 Eingängen** a , b , c_{in} die **Ausgänge** sum und c_{out} erzeugt.
- Man nennt diesen Schaltungsblock den full adder (FA) (Volladdierer)



c_{in}	b	a	c_{out}	sum
0	0	0	0	0
0	0	1	0	1
0	1	0	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	1	0
1	1	1	1	1

[SuS - Lehre \(uni-heidelberg.de\)](http://uni-heidelberg.de)

 - Manchmal (z.B. in Zählern) muss nur der Übertrag addiert werden.
- Der Addierer hat daher nur **einen** Dateneingang und einen carry Eingang.
- Man nennt diesen Block einen Halbaddierer (half adder, HA)




c_{in}	a	s	c_{out}
0	0	0	0
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	0	1

“.” ist UND ↓ “+” ist ODER



$$\begin{aligned} c_{out} &= a \cdot c_{in} \\ s &= a \oplus c_{in} \end{aligned}$$

↑ Addition

 


• ...

C_{in}	A	B	C_{out}	S	$!C_{out}$
0	0	0	0	0	1
0	0	1	0	1	1
0	1	0	0	1	1
0	1	1	1	0	0
1	0	0	0	1	1
1	0	1	1	0	0
1	1	0	1	0	0
1	1	1	1	1	0

  

$$S = A \oplus B \oplus C_{in}$$
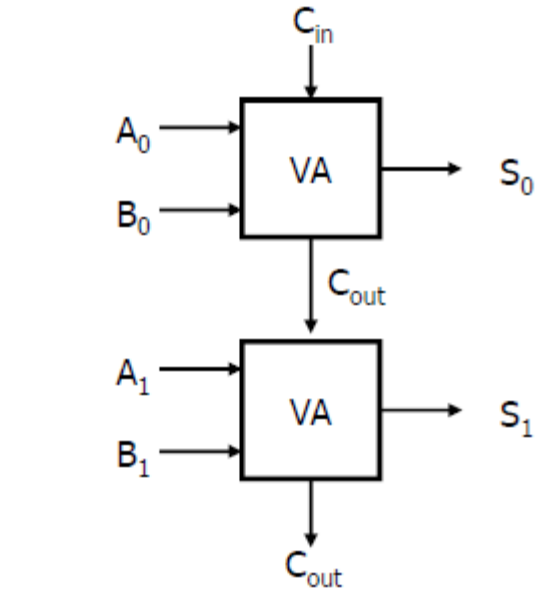
$$= ABC_{in} + (A + B + C_{in}) \cdot !C_{out}$$




Der Carry-Pfad muß optimiert werden, da das Carry durch alle N Bit 'rippeln' muß


Trick: Carry-Ergebnis wird mitverwendet:
 Mehrere Ebenen logische Tiefe:
 'Multiple Output Minimization' (MOM).

• ...

$$C_{out} = AB + (A+B) C_{in}$$

 

 
$$S = ABC_{in} + (A + B + C_{in}) \cdot !C_{out}$$




• ...


$$C_{out} = AB + (A+B) C_{in}$$

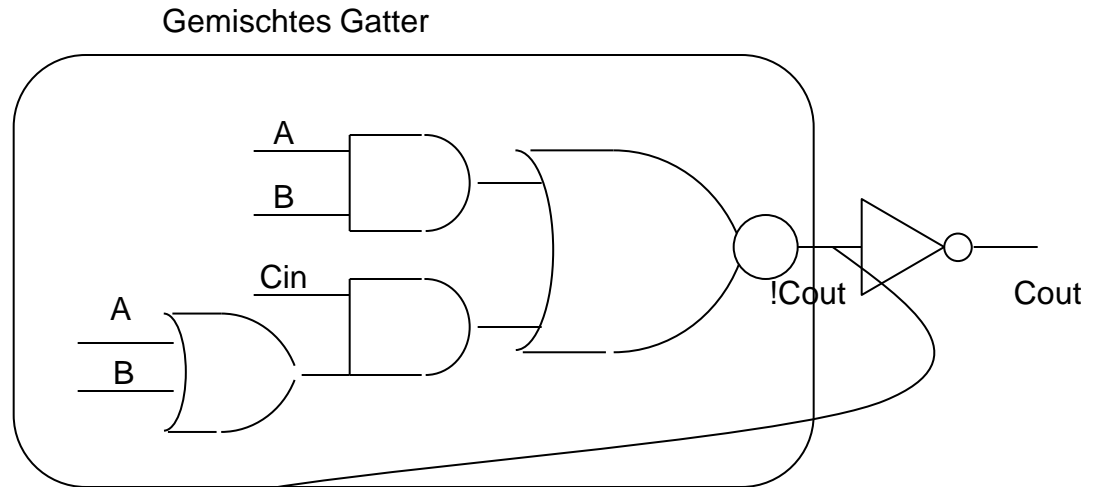

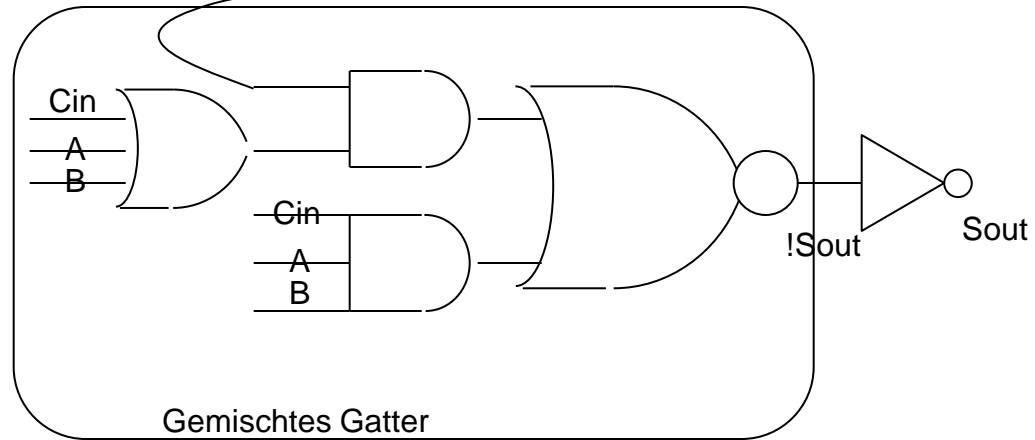
$$S = ABC_{in} + (A + B + C_{in}) \cdot !C_{out}$$



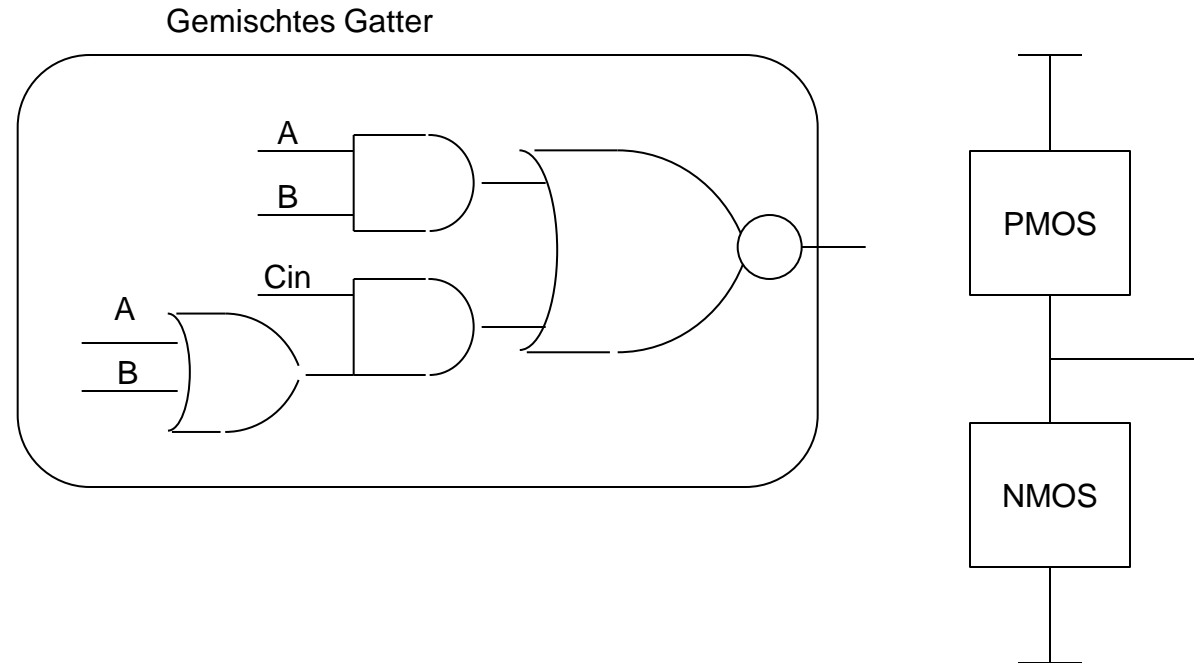
- Versuchen wir ein gemischtes Gatter für $!C_{out}$ mit Transistoren zu implementieren




- NMOS Teil

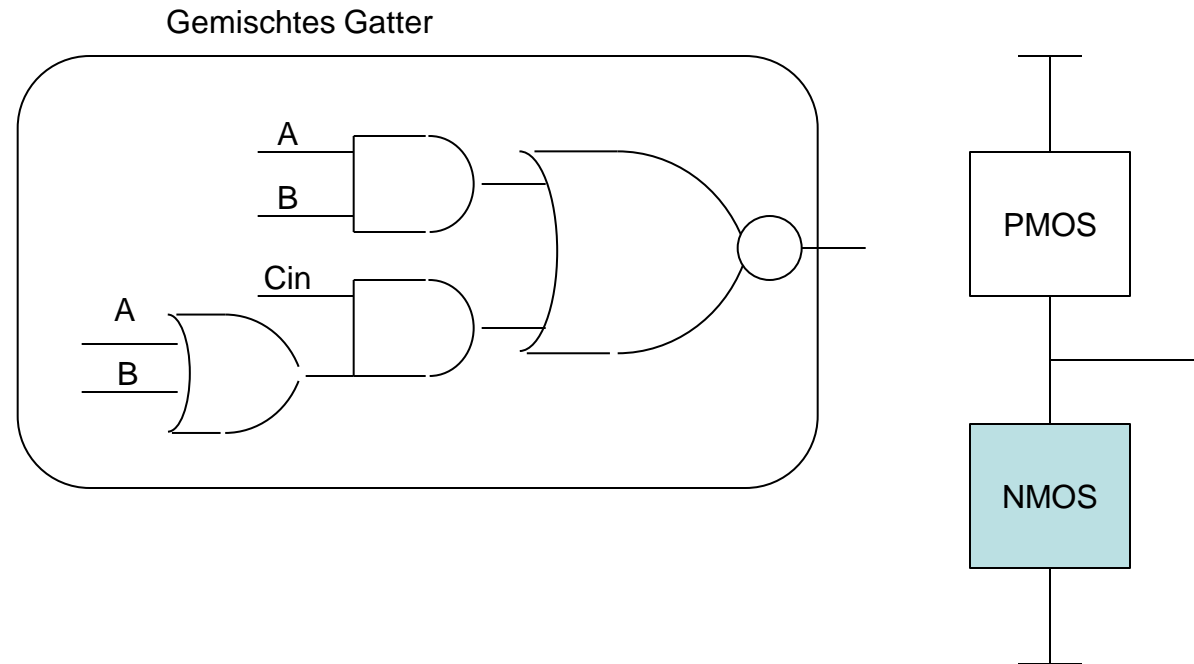


• ...

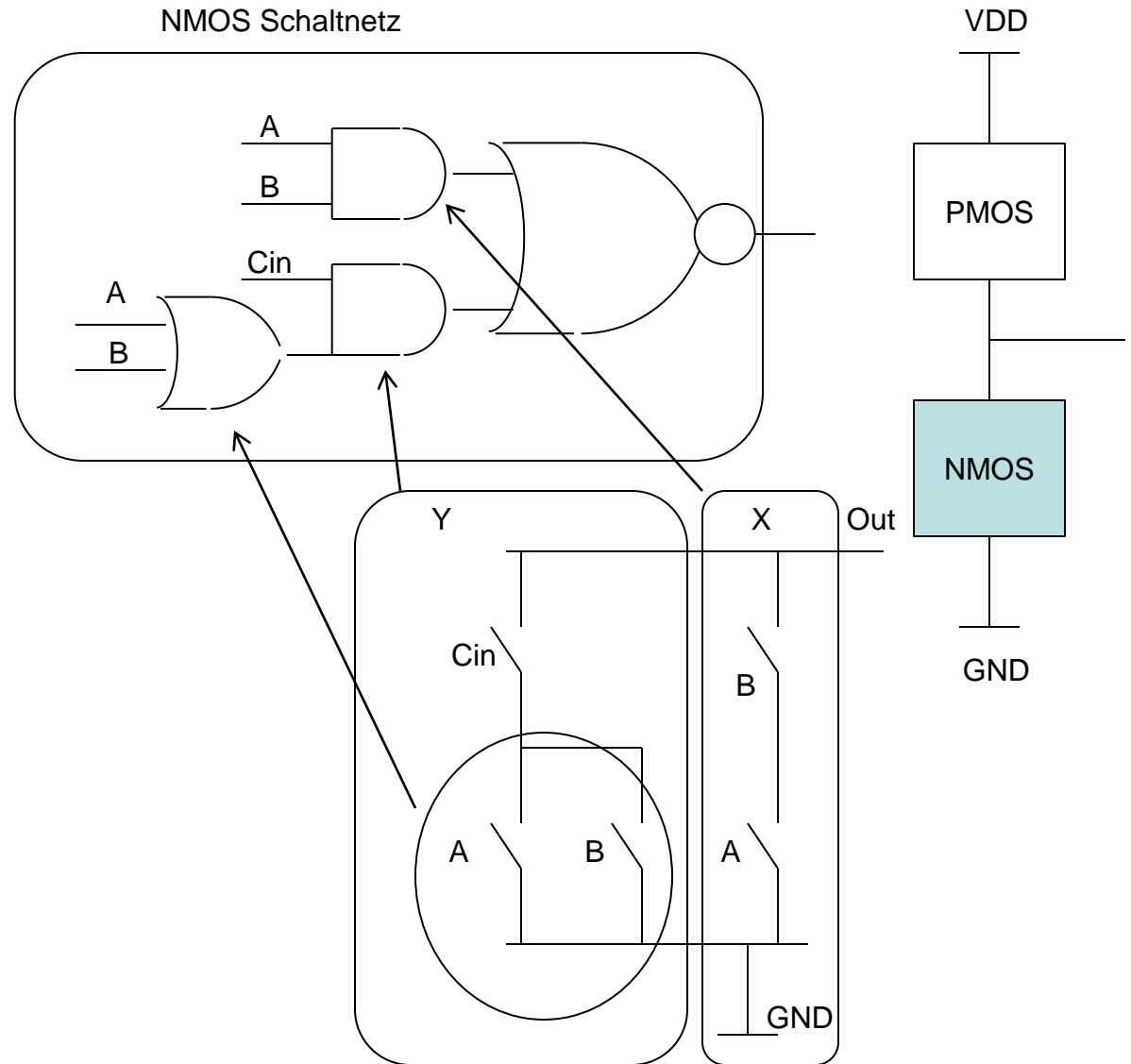

- PMOS Teil



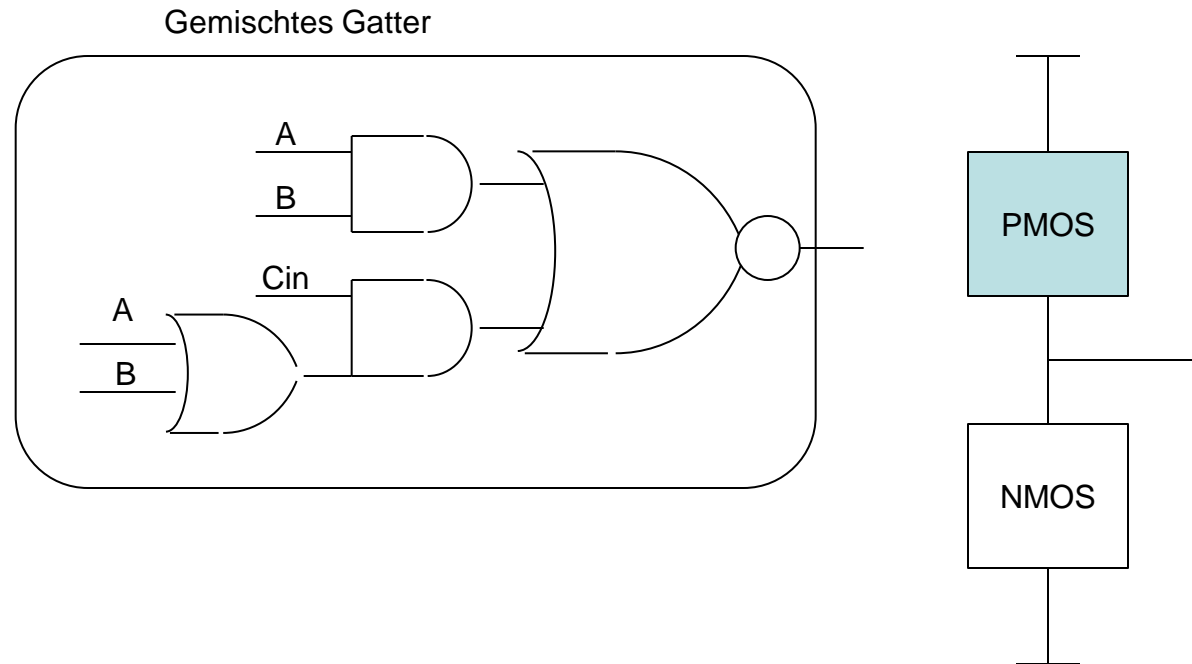


- Wir verwenden die De-Morgansche Regel


 


• ...


Gemischtes Gatter

  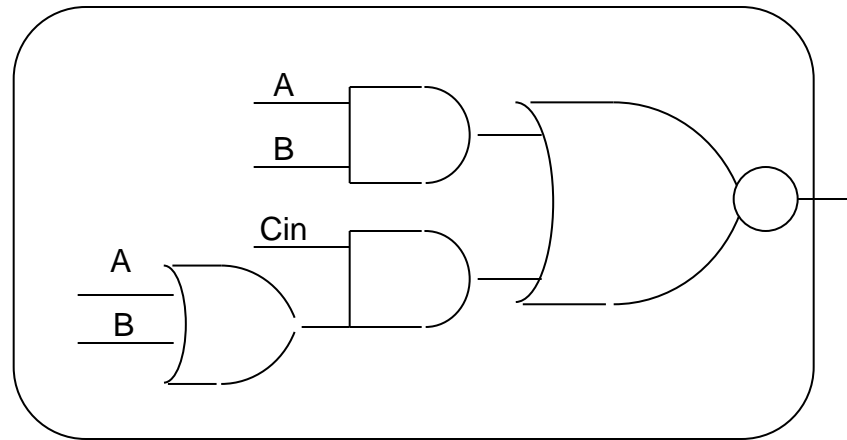



- Erster Schritt: doppelte Negation

 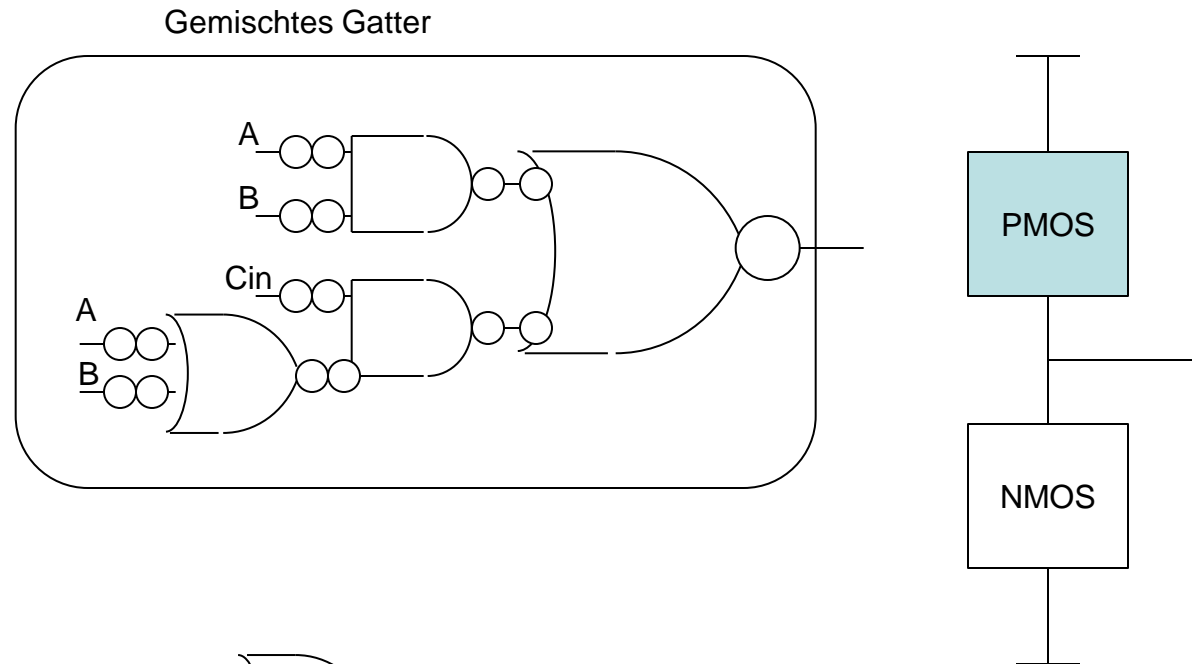


- Zweiter Schritt: De-Morgansche Regel

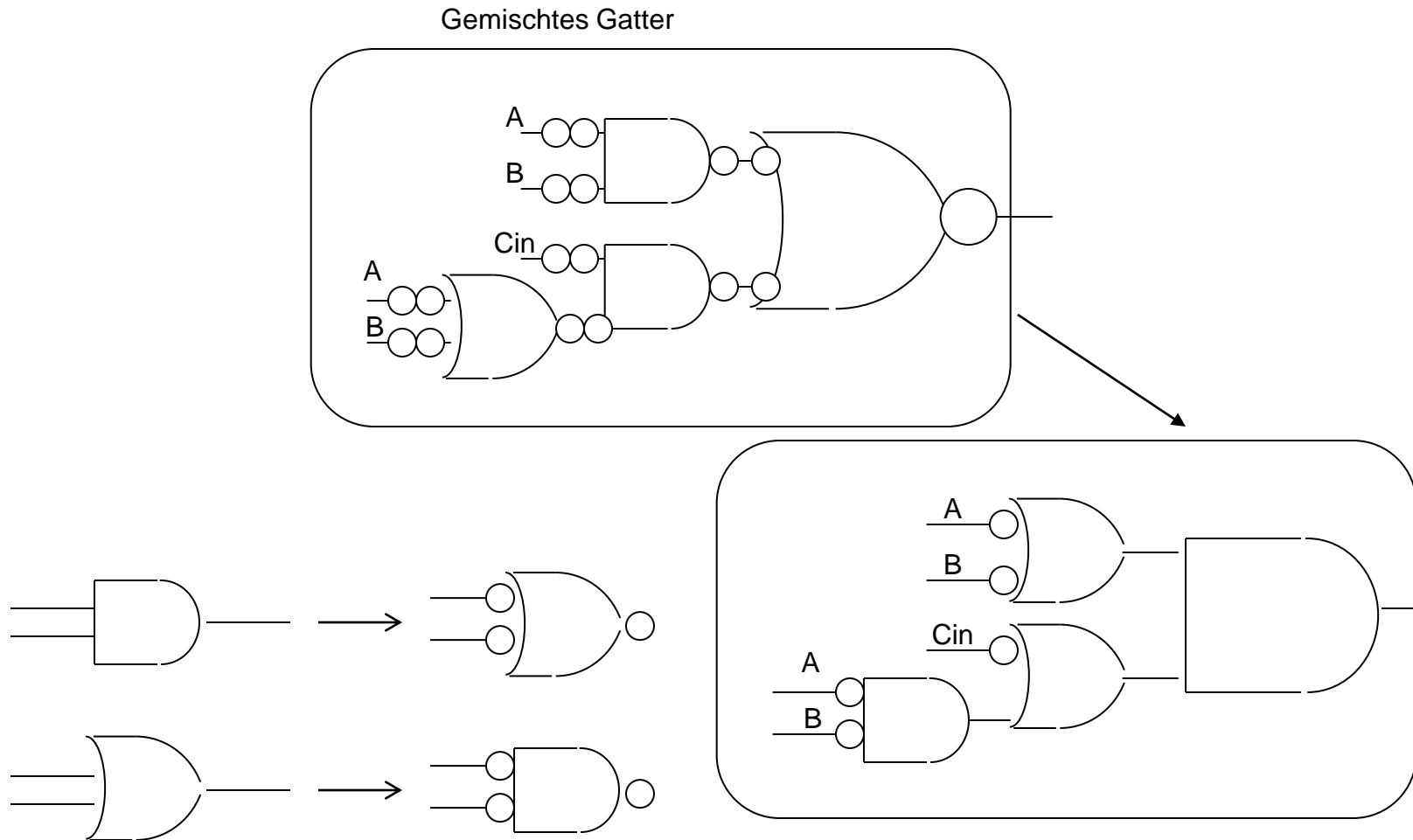




- ...

 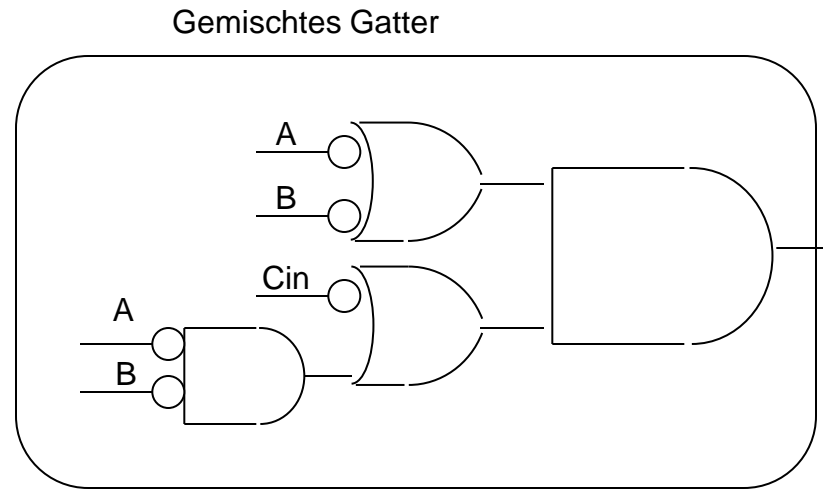


• ...

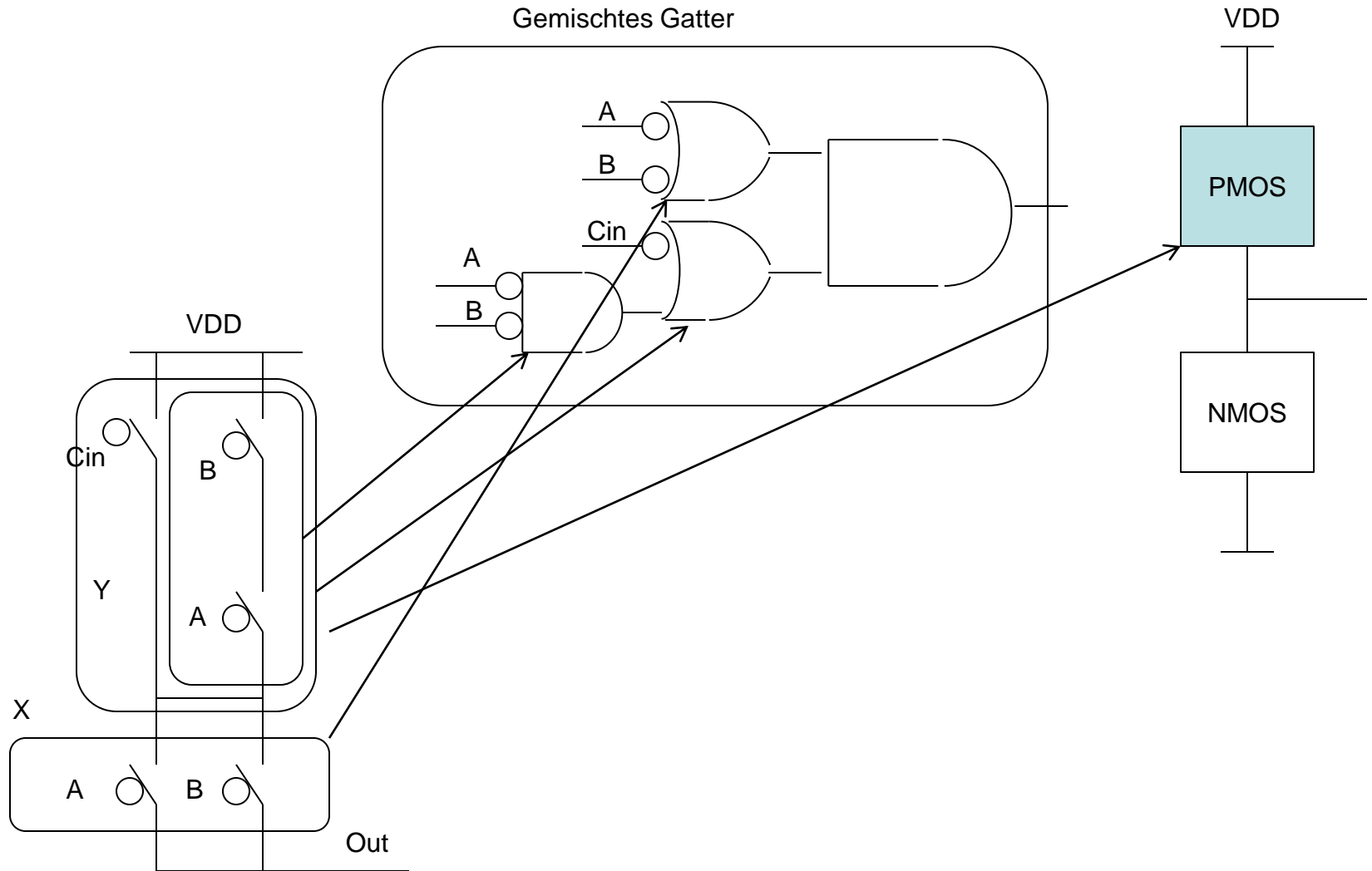

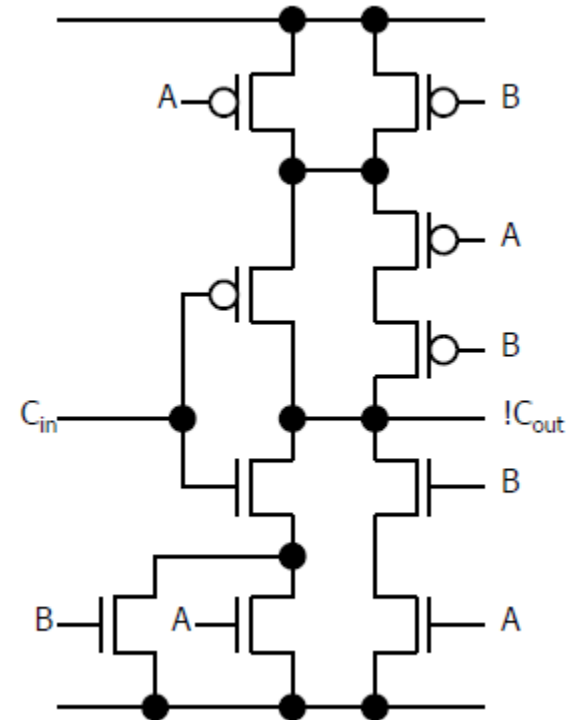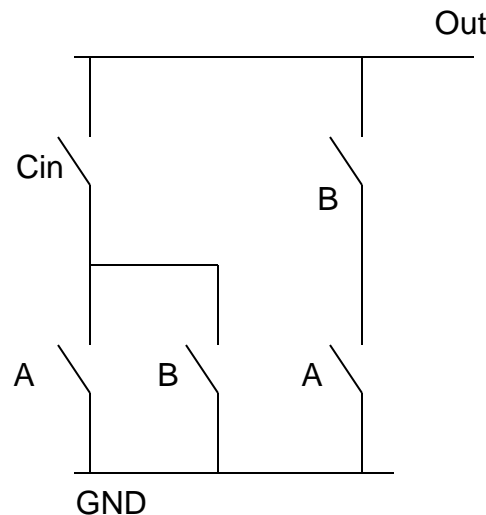 
- Das Carry wird durch $C_{out} = AB + (A+B)C_{in}$ gegeben.
- Diese Funktion kann mit dem gemischten Gatter für $!C_{out}$ und einem Inverter implementiert werden
- Problem: 3 PMOS übereinander ('Stack height' = 3)



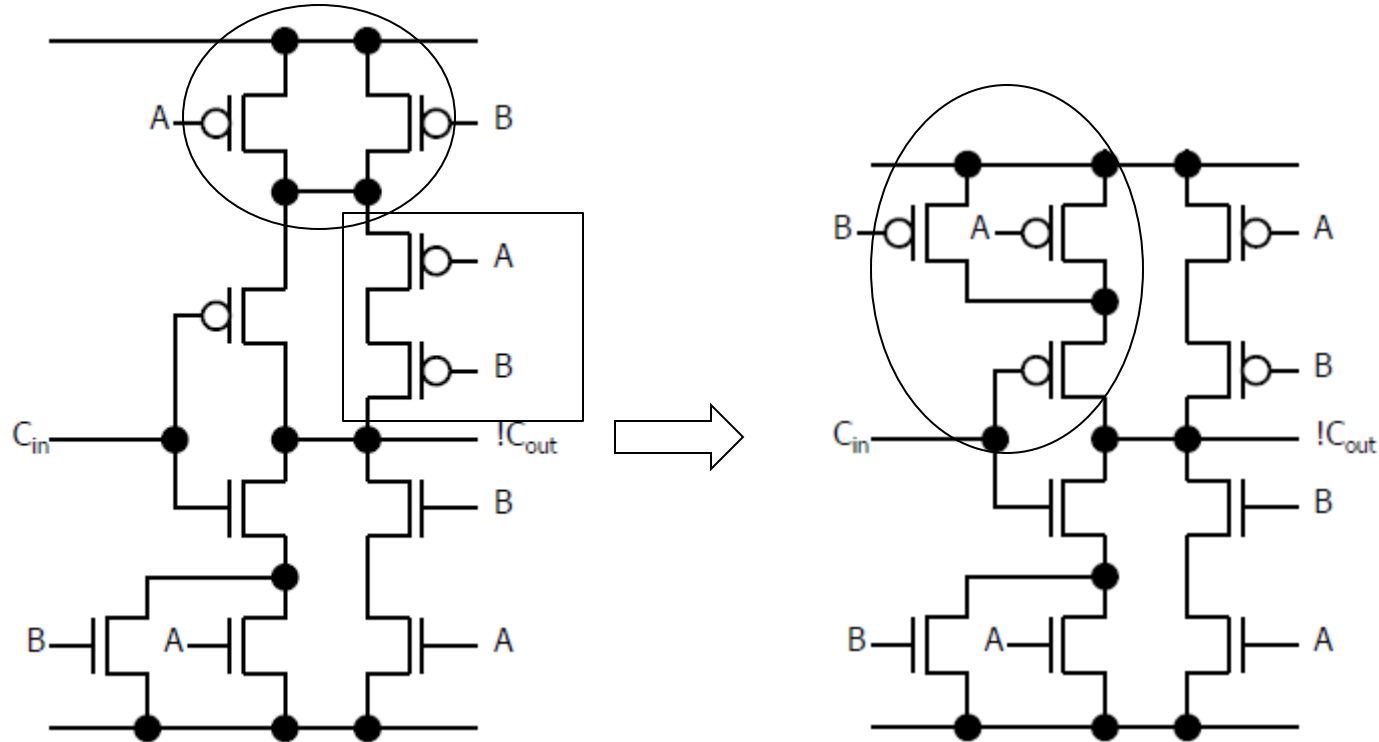- Der PMOS Zweig kann umgeformt werden
- Idee: Wenn !A UND !B leitet (Schaltung im Rechteck) leitet !A ODER !B auch (Schaltung im Kreis)
- => Man kann !A UND !B an VDD anschliessen




- -> Optimierter Volladierer

 


- Carry ist ein kritischer Pfad, da das Signal durch alle Bits läuft

$$C_{out} = AB + (A+B) C_{in}$$

 

 
$$S = ABC_{in} + (A + B + C_{in}) \cdot !C_{out}$$





Schieberegister

- Schieberegister entstehen durch Hintereinanderschalten von Flipflops (FF).
- Zwischen den Stufen ist keine (wenig) Logik
- **Vorsicht:** Die Hold-Zeit kann leicht verletzt sein. Daher fügt man manchmal Verzögerungen (Buffer) in den Datenpfad ein.
- Anwendungen:
 - Verzögerung von Signalen (z.B. bei Pipelining)
 - Einfache Zustandskodierung
 - Spezielle Zähler (linear feedback shift register - LFSR)

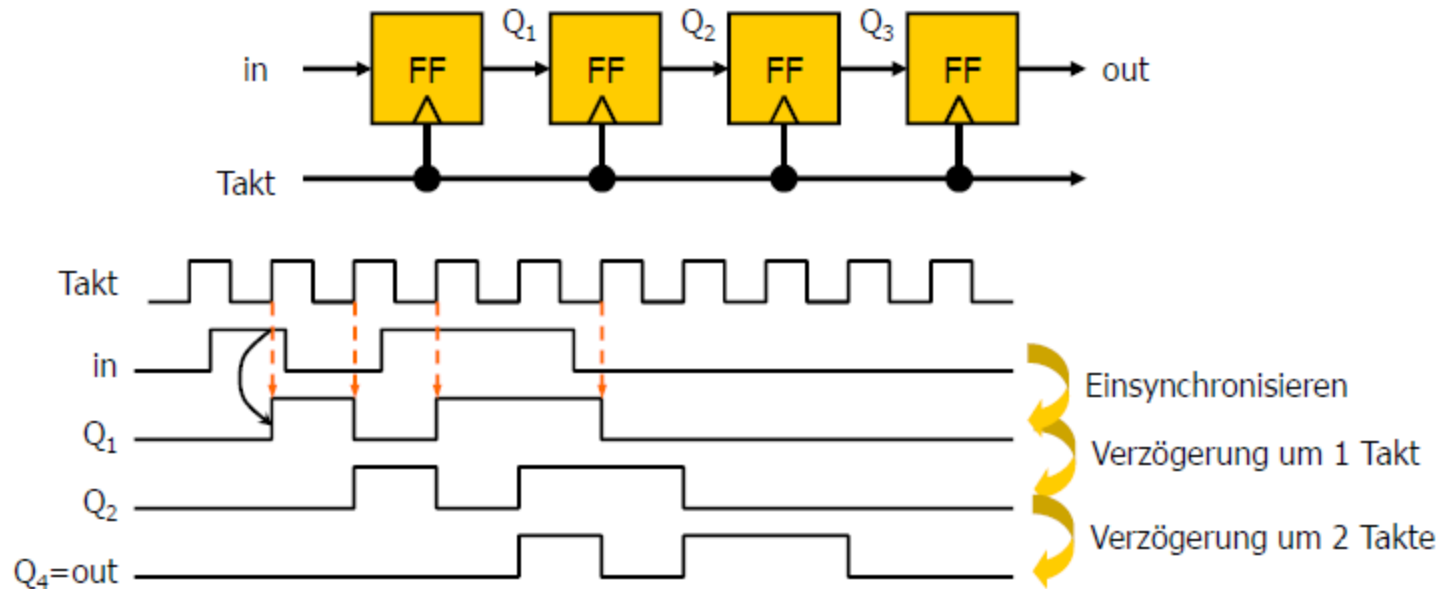


Zähler

 
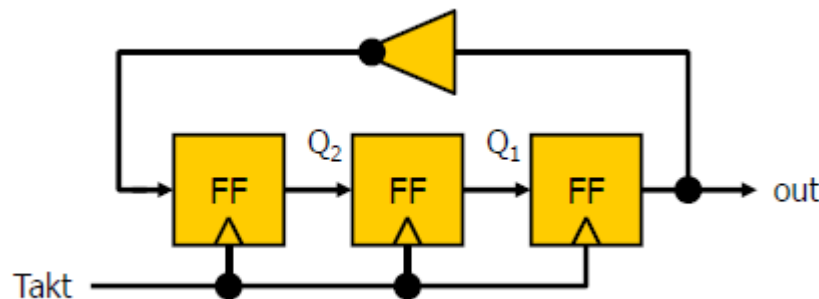
- Beim ‚Johnson Zähler‘ wird der Ausgang über einen Inverter zum Eingang rückgekoppelt
- Der Zähler hat dadurch $2N$ Zustände...
- Johnson Zähler ist ein einfaches Beispiel vom linear feedback shift register, (linear rückgekoppeltes Schieberegister)




 
- Bei $N=3$ gibt es 2^3 mögliche Zustände.
- 6 davon werden vom Johnson Zähler durchlaufen:
- Die verbleibenden beiden Zustände bilden einen eigenen Zyklus.
- Man muss mit einem Reset vermeiden hier zu starten
- Das Zurücksetzen in einen Anfangszustand kann durch sync/async. Reset der FFs erfolgen



  - Ein komplexeres Beispiel vom LFSR:
- Durch Rückkopplung des Ausgangs und eines (oder mehrerer) geeigneten Abgriffs („tap“) kann bei N Flipflops eine Bitsequenz mit der Periode $2^N - 1$ entstehen („maximum length“)
- Die Bitsequenz hat keine erkennbare Struktur und wird daher als Pseudo-Random-Bit-Sequence (PRBS) bezeichnet




- Einige Eigenschaften:
- In der gesamten Sequenz am XNOR kommt nur genau eine Eins weniger vor als Nullen
- Die Hälfte aller zusammenhängenden Einser/Nullen-Blöcke ist einen Takt lang, ein Viertel ist zwei Takte lang, etc. (bis $1/\text{Sequenzlänge} = \text{kein Block länger als Zahl von Bits in SR}$).
- Beispiel 6 bits, Sequenzlänge 63 – nie mehr als 6 zusammenhängende Nullen/Einsen
- 000000111110111100111010110000101110001101101001000100110010101

 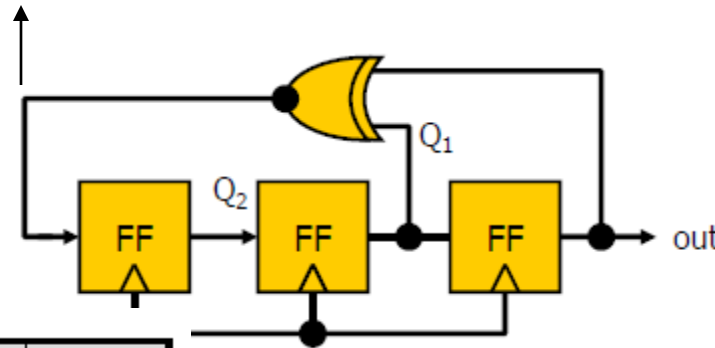


N	Abgriffe	Länge	Maximal ?
3	Q ₁	7	ja
4	Q ₁	15	ja
5	Q ₂	31	ja
15	Q ₁	32767	ja
16	Q ₁₂ /Q ₃ /Q ₁	65535	ja
16	Q ₇		96.8%
39	Q ₄	5x10 ¹¹	

[XAPP052 - Efficient Shift Registers, LFSR Counters, and Long Pseudo-Random Sequence Generators \(7/96\) \(xilinx.com\)](#)

 
- Bei $N=3$ gibt es $2^3 = 8$ mögliche Zustände.
- 7 davon werden durchlaufen
- Zustand 111 ist (bei XNOR feedback) immer stabil



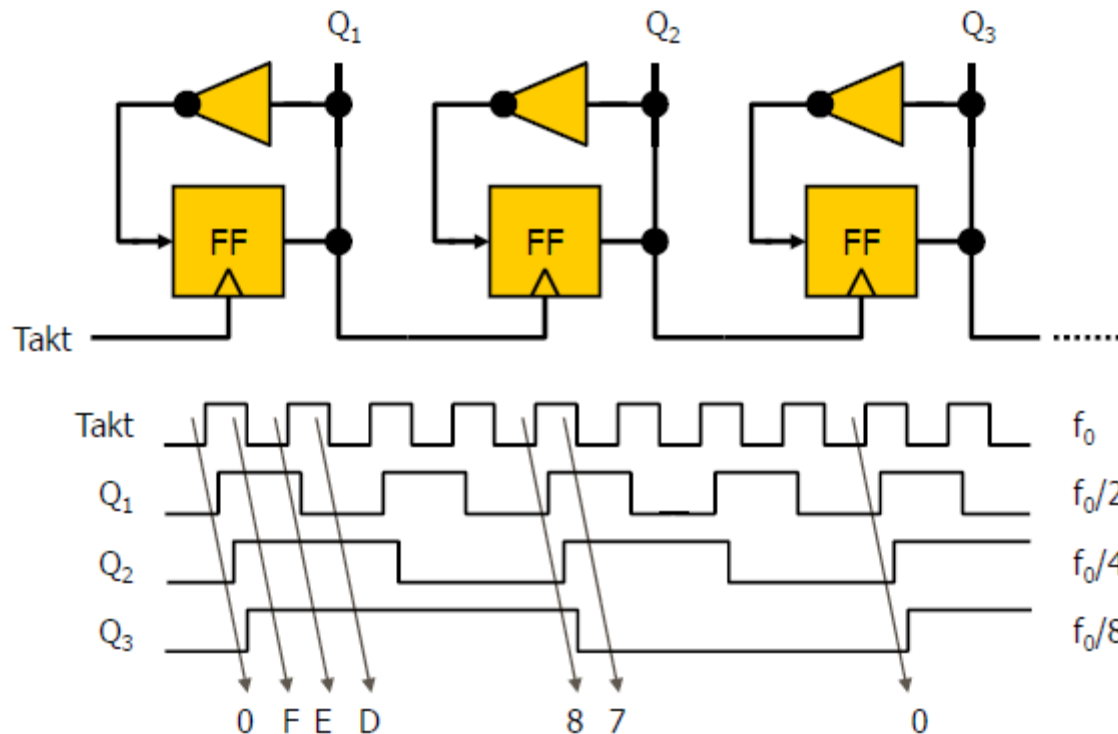- Rückkopplung von !Q auf D erzeugt Toggle-FFs, die bei jedem Takt den Zustand ändern (0->1->0->...)
- Der Q-Ausgang eines Bits steuert das nächste Bit an (hier Rückwärtszähler):
- Wegen der Verzögerung der einzelnen Stufen sind die Flanken **nicht gleichzeitig** (daher async. Zähler)
- Anwendung: Frequenzteiler





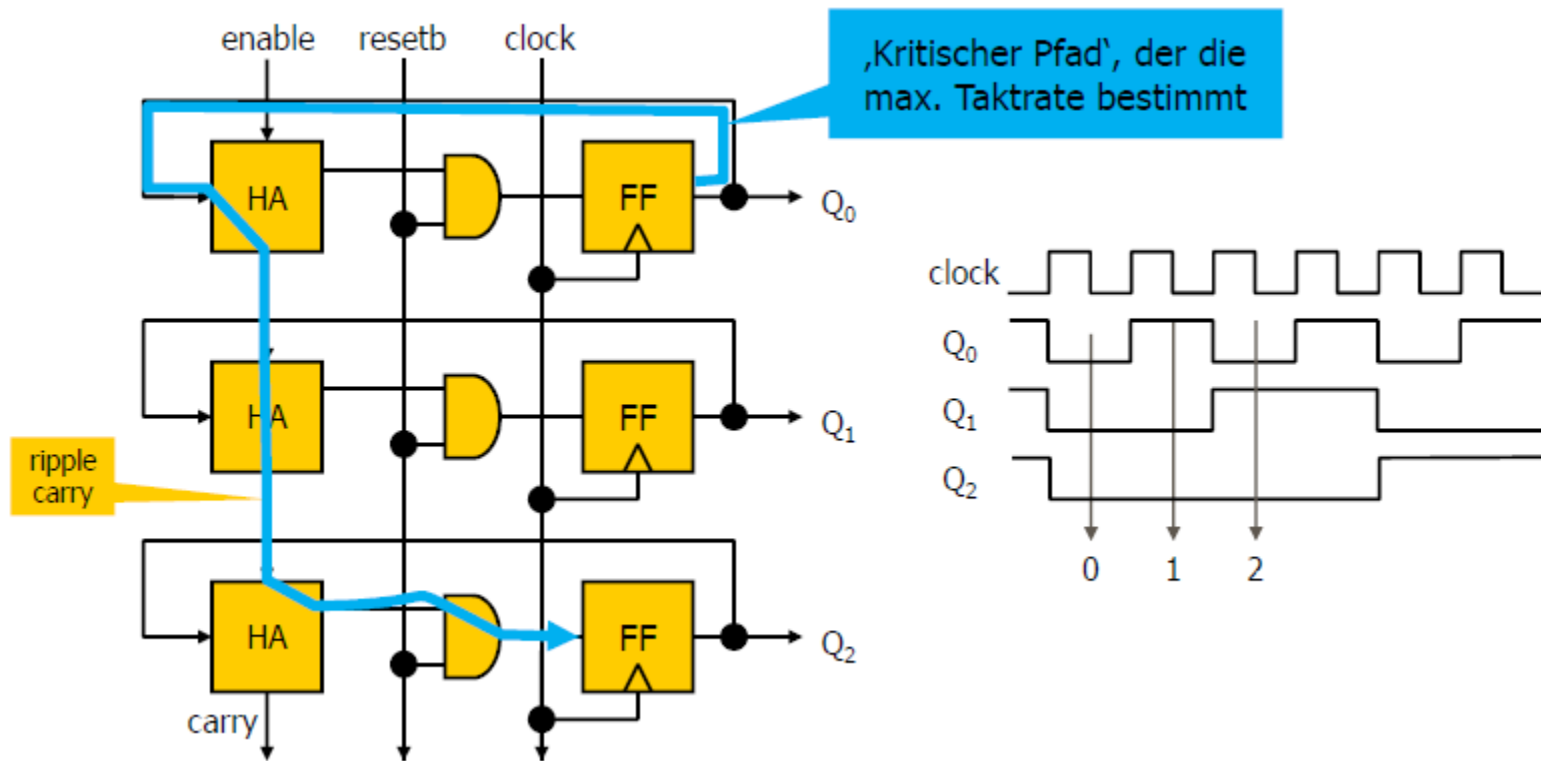- Alle FFs werden gleichzeitig getaktet
- Die Eingänge werden so beschaltet, daß sich (z.B.) aufsteigend Binärzahlen ergeben
- Implementierung mit Halbaddierern (mit enable und reset)
- Max. Taktfrequenz ist durch die Laufzeit des 'ripple' Carry begrenzt.






• ...


	B2	B1	B0
0	0	0	0
1	0	0	1
2	0	1	0
3	0	1	1
4	1	0	0
5	1	0	1
6	1	1	0
7	1	1	1

  

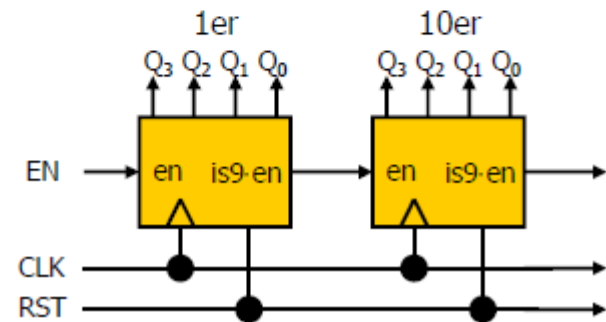 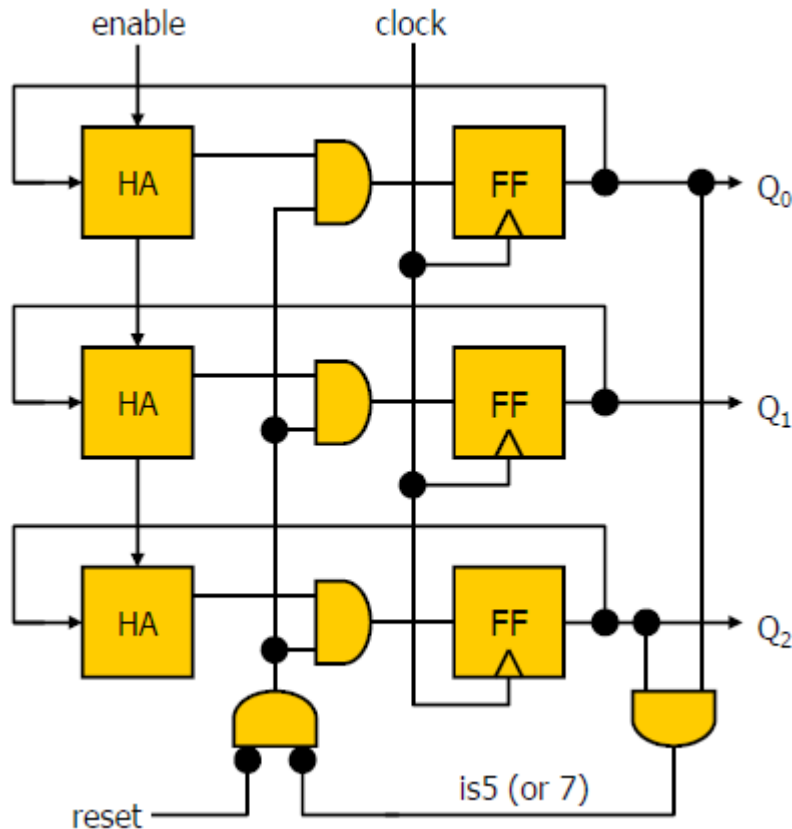
- Gibt man das (synchrone) Reset-Signal bei einem bestimmten Zählerstand, so wird die Periode verkürzt.
- Anwendung: BCD Zähler (Periode 10). 'is9 × en' gibt nächste Stufe frei.




- Bei sehr großen Wortbreiten N muss das Carry-Signal sehr lange durch den Halbaddierer rippeln (N Stufen) und die Schaltung wird langsam.
- Es gibt viele Tricks, um das zu beschleunigen, z.B. den Carry-Select Addierer
 - Berechne für Gruppen von Bits das C_{out} unter den Annahmen $C_{in} = 0$ oder $C_{in} = 1$. Das benötigt ZWEI Addierer.
 - Das C_{out} (X) der vorangehenden Gruppe wählt dann aus, welches Ergebnis benutzt wird
 - Im Fall von zwei Gruppen a $N/2$ reduziert sich der Delay auf etwa $N/2+1$

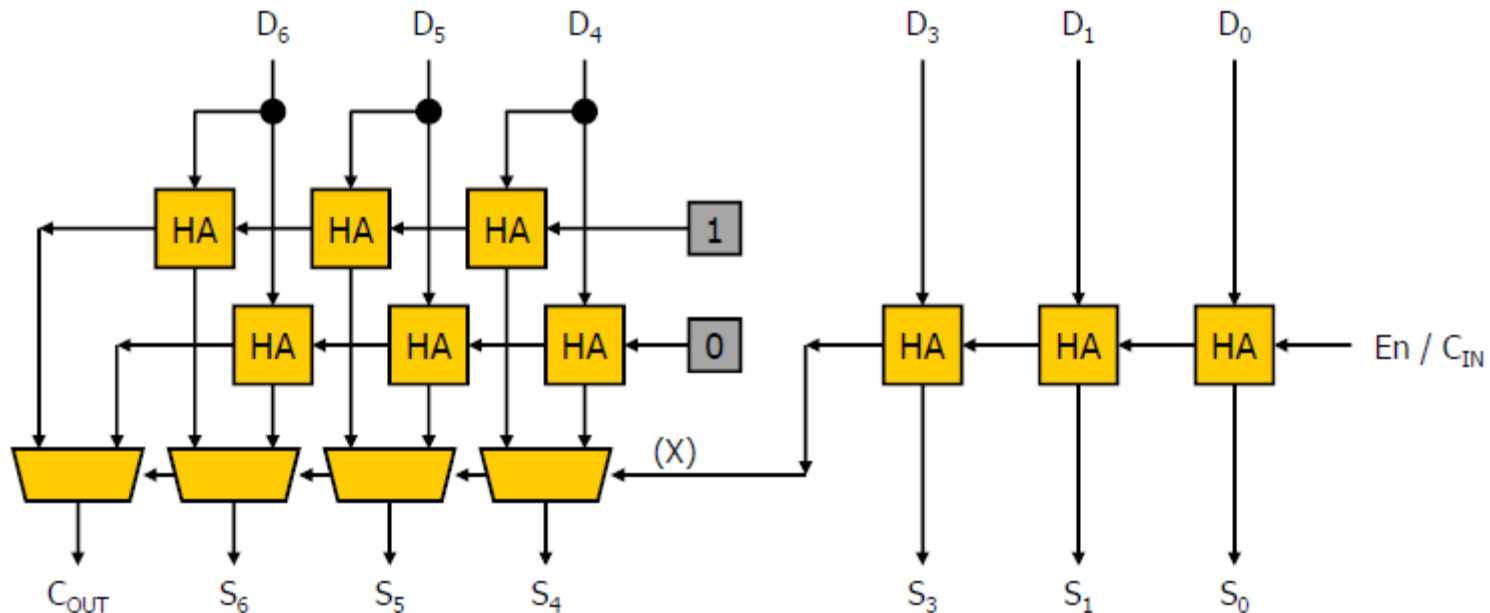


 
- **Gray Zähler**
- Betrachten wir z.B. einen linearen Maßstab zur Positionsmessung mit binärer Kodierung und Photosensor:



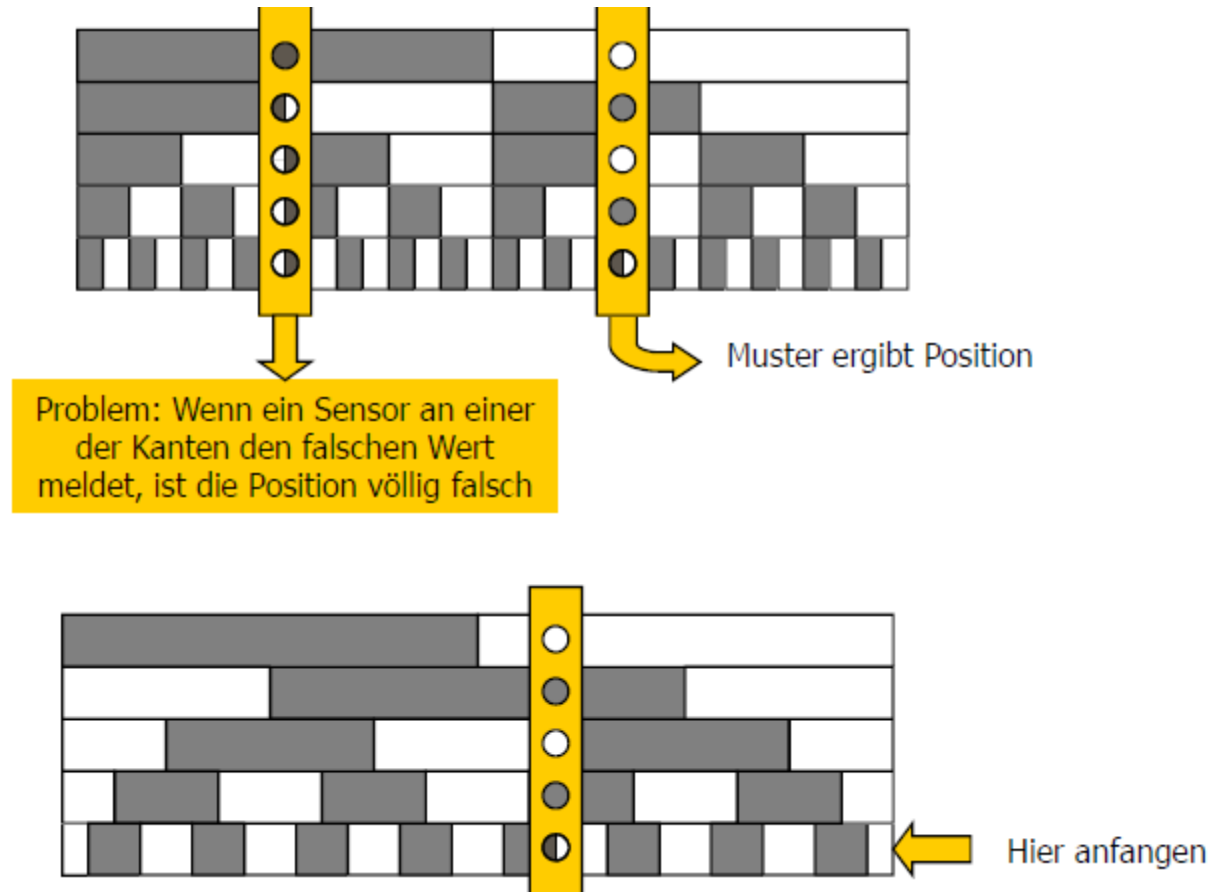- Lösung: An jeder Kante darf sich nur ein Bit ändern. z.B.: Gray Code:
Ändere das niedrigste mögliche Bit




- Implementierung

  


- Tabelle

	G2	G1	G0	H
0	0	0	0	1
1	0	0	1	0
2	0	1	1	1
3	0	1	0	0
4	1	1	0	1
5	1	1	1	0
6	1	0	1	1
7	1	0	0	0

 


- T-Signal vom G0

	G2	G1	G0	H
0	0	0	0	1
1	0	0	1	0
2	0	1	1	1
3	0	1	0	0
4	1	1	0	1
5	1	1	1	0
6	1	0	1	1
7	1	0	0	0

 


- T-Signal vom G1

	G2	G1	G0	H
0	0	0	0	1
1	0	0	1	0
2	0	1	1	1
3	0	1	0	0
4	1	1	0	1
5	1	1	1	0
6	1	0	1	1
7	1	0	0	0

 


- T-Signal vom G2 (kein MSB)

	G2	G1	G0	H
0	0	0	0	1
1	0	0	1	0
2	0	1	1	1
3	0	1	0	0
4	1	1	0	1
5	1	1	1	0
6	1	0	1	1
7	1	0	0	0

 


- T-Signal vom MSB G2

	G2	G1	G0	H
0	0	0	0	1
1	0	0	1	0
2	0	1	1	1
3	0	1	0	0
4	1	1	0	1
5	1	1	1	0
6	1	0	1	1
7	1	0	0	0

 


- Zusätzliche Folien

- Ein **Scrambler** (deutsch *Verwürfler*) verwendet linear rückgekoppelte Schieberegister (LFSR), um ein Digitalsignal umkehrbar umzustellen
- Ein Scrambler basierend auf LFSR stellt wegen der einfachen und bekannten Verfahren keine brauchbare Verschlüsselung von Daten dar.
- Ein Scrambler wird durch linear rückgekoppelte Schieberegister (LFSR) realisiert. Dabei wird meistens die pro Schieberegisterlänge maximal mögliche Codelänge verwendet

 


Original

 


Gescrambeld

- Synchrone oder auch additive Scrambler benötigen einen definierten Startwert ungleich 0 im LFS-Register, und der Empfänger muss durch geeignete Maßnahmen, wie beispielsweise einem speziellen Sync-Wort, die genaue Codephasenlage des Senders mitgeteilt bekommen.
- Ist dem Empfänger die korrekte Codephasenlage nicht bekannt, kann er das gescrambelte Datensignal nicht richtig dekodieren.
- Vorteil: Fehler werden nicht multipliziert
- Nachteil: Synchronisierung nötig

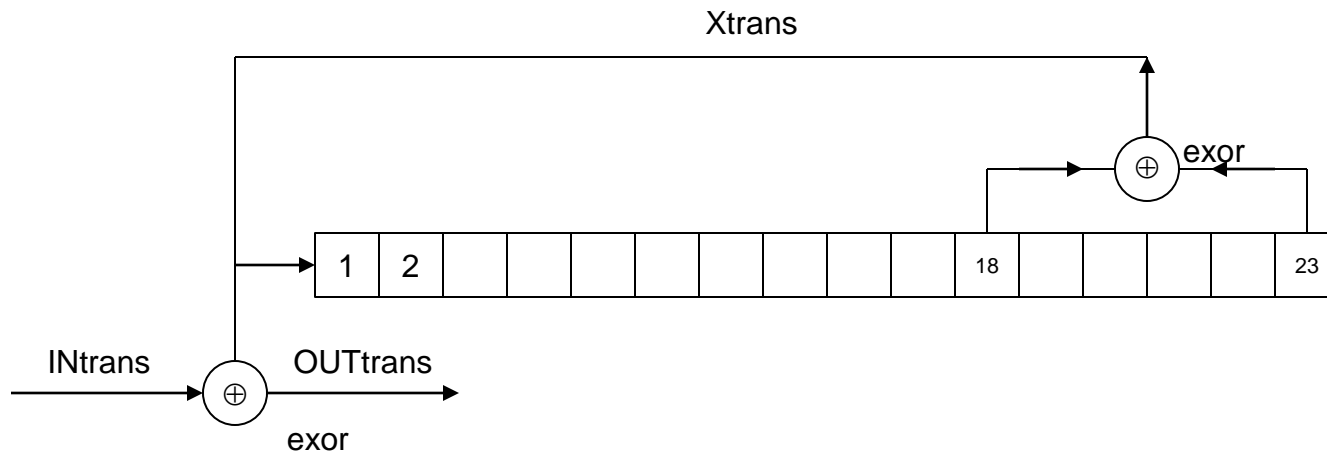


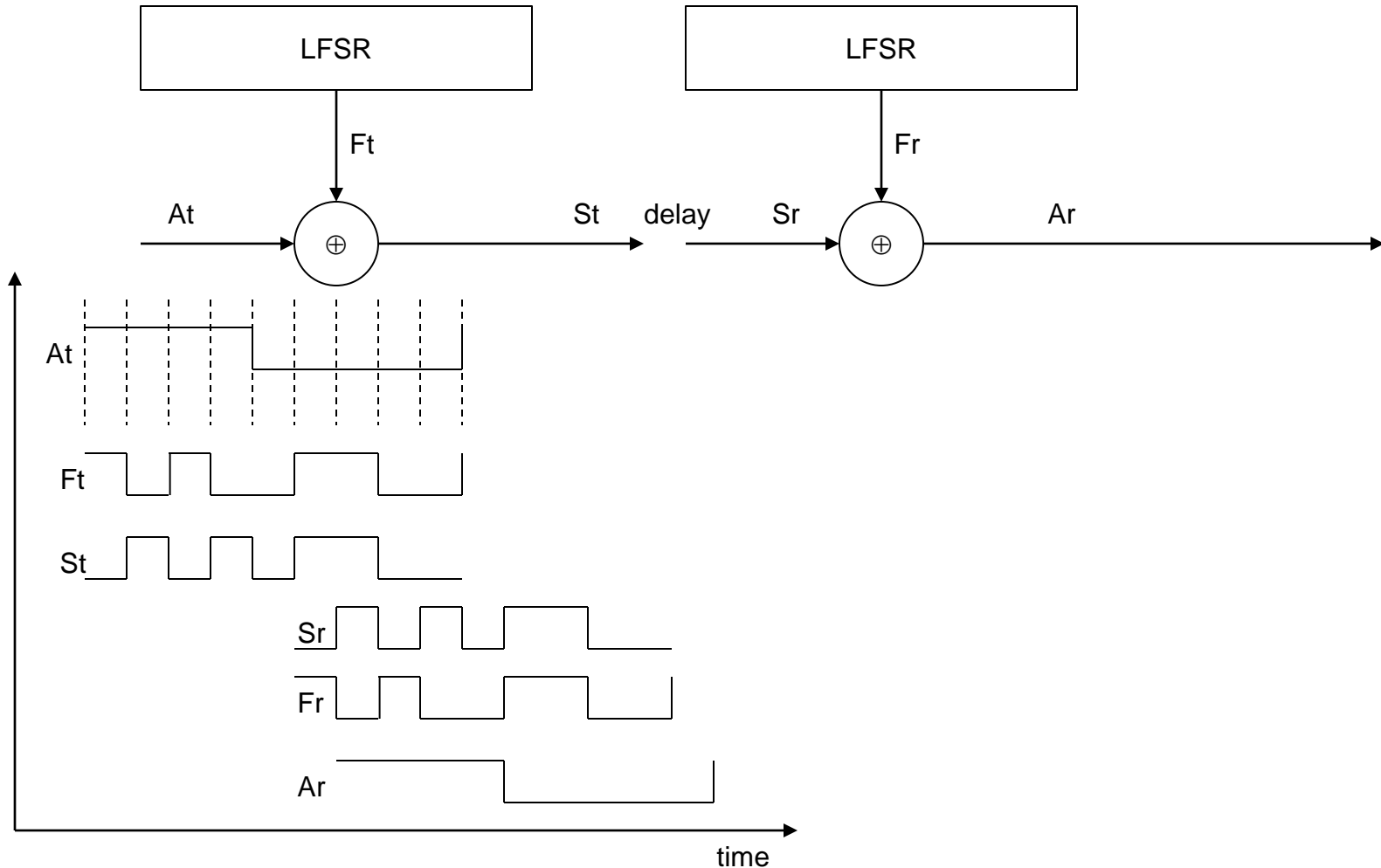- Descrambling basiert auf der Gleichheit $A = A \oplus F \oplus F$
- Wenn man A zweimal mit gleicher Zahl F „ex-odert“ bekommt man A





- Selbstsynchronisierende oder auch multiplikative Scrambler benötigen keinen definierten Startwert und auch kein Sync-Wort, um die Codephase des Empfängers mit der Codephase des Senders abzugleichen. Auch kann der Startwert des LFSR beliebig sein.
- Erreicht wird die Funktion der Selbstsynchronität dadurch, dass die Nutzdatenfolge direkt auf den Inhalt des LFSR einwirkt
- Nachteilig ist die Abhängigkeit des Scramblers von der Nutzdatenfolge. So können bestimmte Nutzdatenfolgen den Scrambler vollständig "auslöschen"
- Darüber hinaus pflanzen sich Übertragungsfehler bei selbstsynchronisierenden Scramblern fort

- Transmitter (Sender)

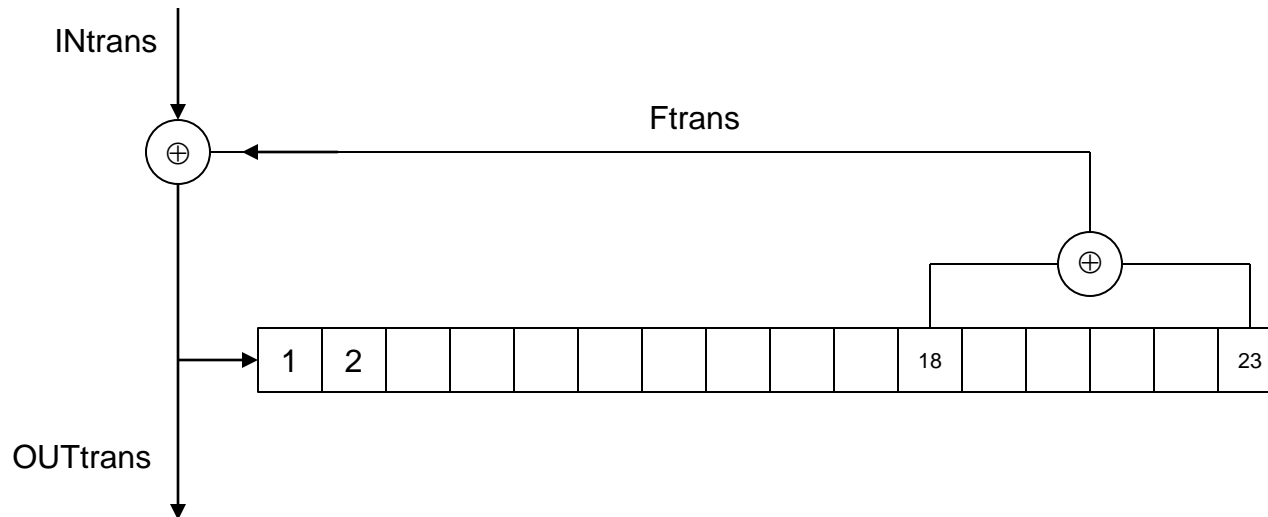


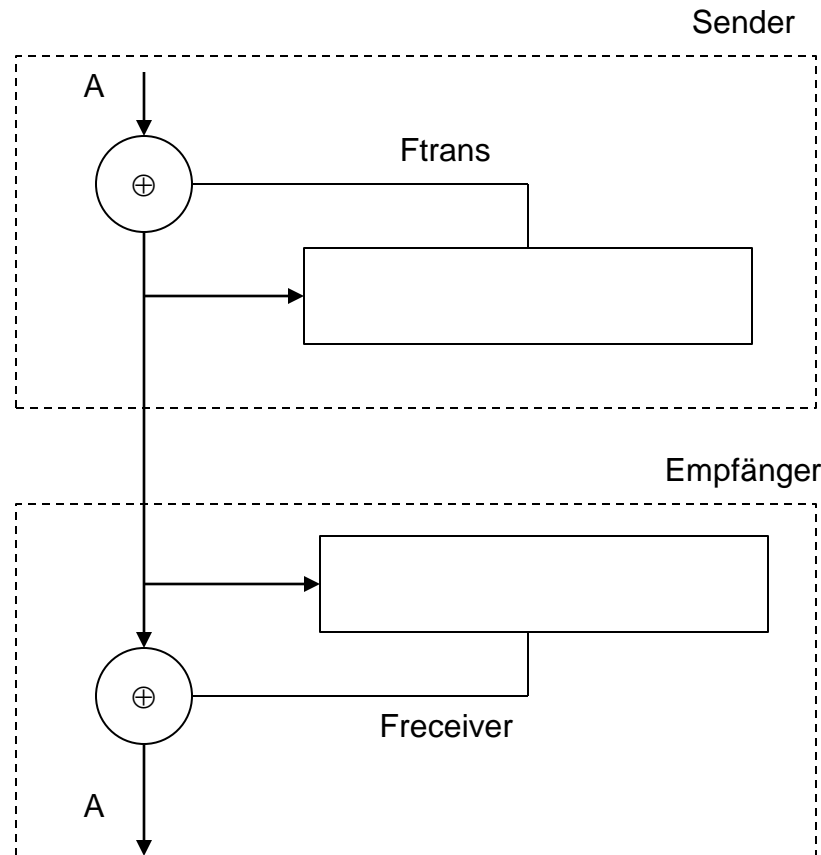
- Descrambling basiert ebenfalls auf der Gleichheit $A = A \oplus F \oplus F$
- Trick: dieselbe Bitequenz wird im Sender und im Empfänger ins Schieberegister reingetaktet, deswegen $F_{\text{trans}} = F_{\text{receiver}}$





 

$$F_{trans} = F_{rec}$$
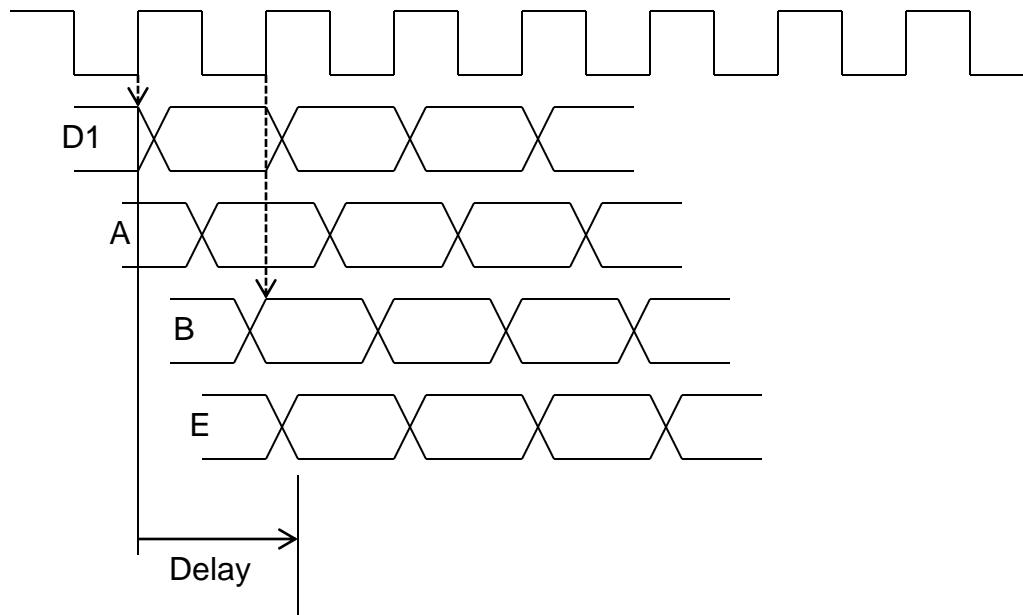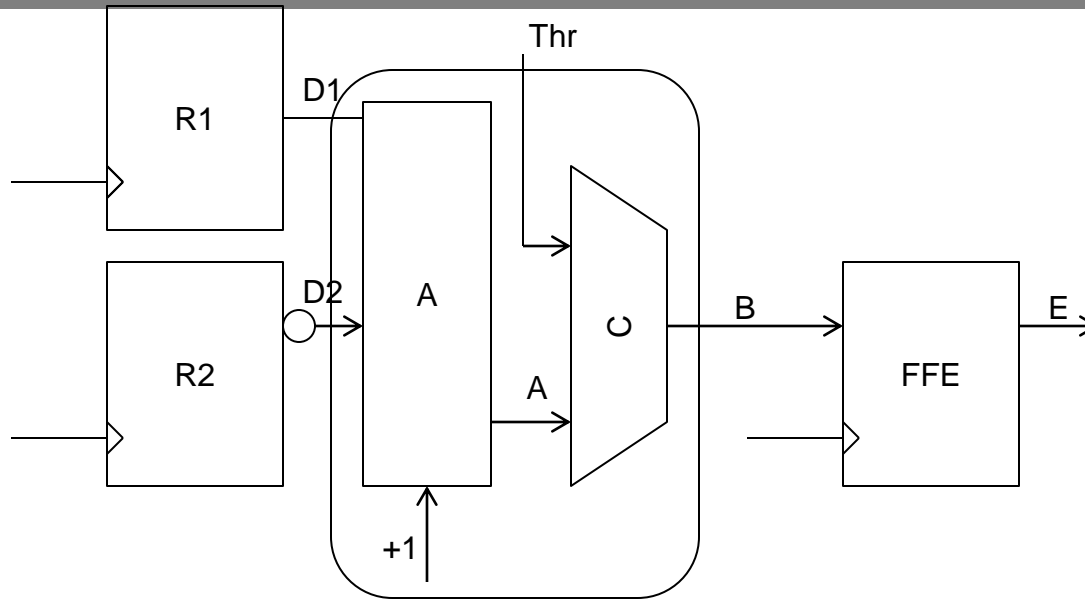
$$OUT_{rec} = F_{rec} \oplus IN_{rec} = F_{rec} \oplus (IN_{trans} \oplus F_{trans}) = IN_{trans} \oplus F_{trans} \oplus F_{trans} = IN_{trans}$$



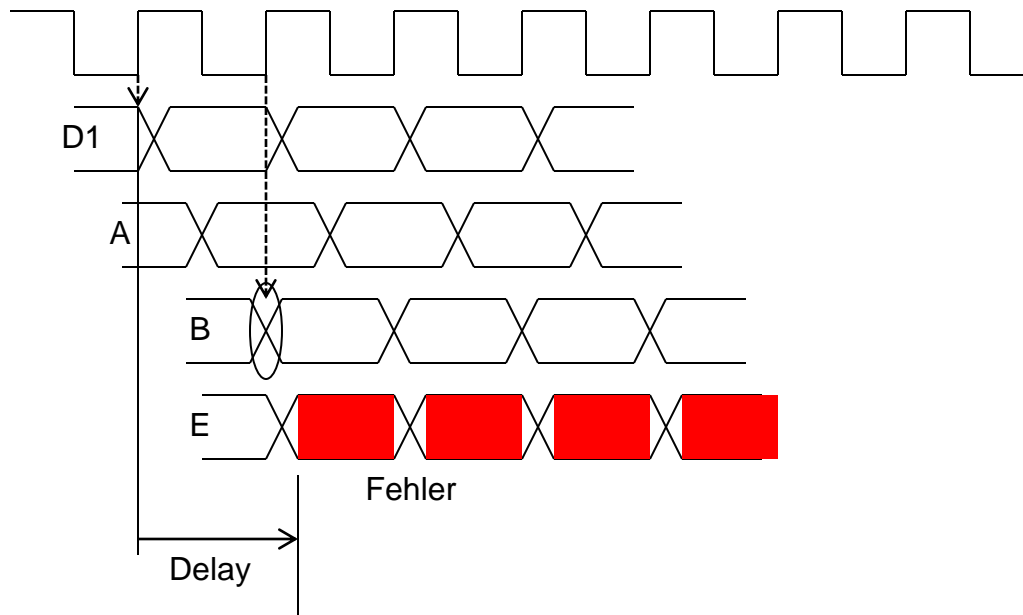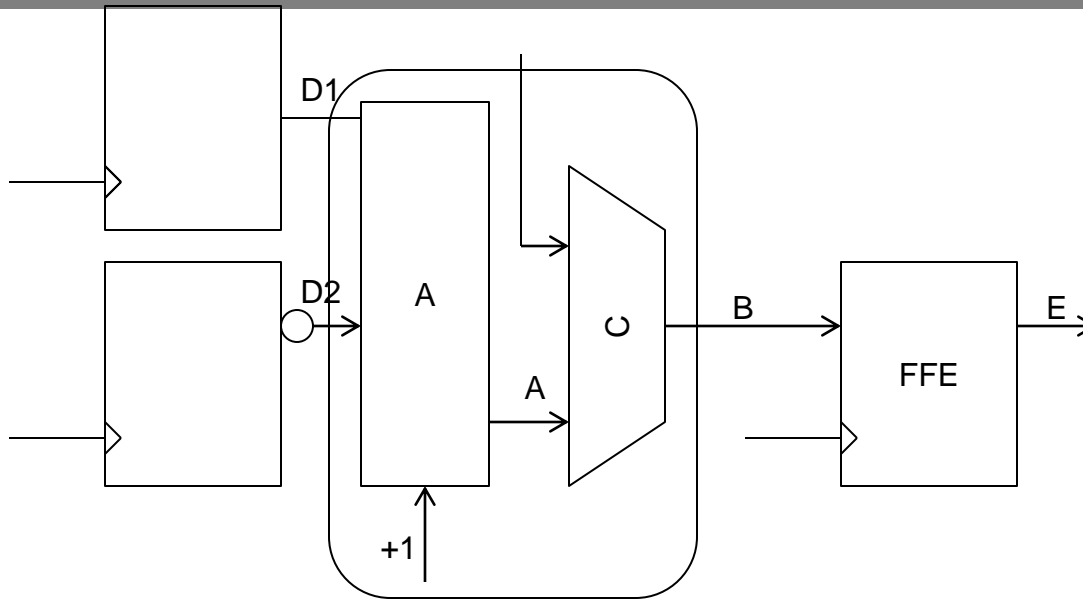

Pipelining

